

不要：8.5, 8.6.4

第8章作业

[8-2] (1) 令 $U_s = \varepsilon(t)$ $R_{eq} = 22.5\Omega + 10\Omega = 32.5\Omega$

知 $U_C(0_+) = U_C(0_-) = 0$ $\tau = R_{eq}C = 0.65s$

$U_C(\infty) = \frac{3}{4}V$

$\therefore U_C = U_C(\infty) + [U_C(0_+) - U_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$
 $= \frac{3}{4}(1 - e^{-\frac{t}{0.65}})\varepsilon(t)V$

(2) 求 $i(t) = \frac{dS(t)}{dt} = \frac{15}{13}e^{-\frac{t}{0.65}}\varepsilon(t) + \frac{3}{4}(1 - e^{-\frac{t}{0.65}})\delta(t)$
 $= \frac{15}{13}e^{-\frac{t}{0.65}}\varepsilon(t)V$

(3) $i_C(0) = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{39} \delta(t) A (?)$

$U_C(0_+) = U_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_0^{0_+} i_C(t) dt$
 $= 0 + \frac{3}{0.02 \times 10 \times 13} \int_0^{0_+} \delta(t) dt = \frac{15}{13}V$

$\therefore h(t) = \frac{15}{13}e^{-\frac{t}{0.65}}\varepsilon(t)V$

[8-22] (1) 令 $U_s = \varepsilon(t)$

$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$

$i_L(\infty) = \frac{1}{4+4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{12}A$

$R_{eq} = (12\Omega // 4\Omega) + 6\Omega = 9\Omega$

$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1}{45}s$

$\therefore i_L = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)$
 $= \frac{1}{12}(1 - e^{-45t})\varepsilon(t)A$


(2) $h(t) = \frac{dS(t)}{dt} = \frac{15}{4}e^{-45t}\varepsilon(t)A$

(3) 令 $U_s = \delta(t)$ 则 $U_C(0) = \frac{3}{4}\delta(t)$

$i_L(0_+) = i_L(0_-) + \frac{1}{L} \int_0^{0_+} U_C(t) dt$
 $= \frac{15}{4} \int_0^{0_+} \delta(t) dt = \frac{15}{4}$

$\therefore h(t) = \frac{15}{4}e^{-45t}\varepsilon(t)A$

[8-2] ① 确定时间常数，开关闭合后，

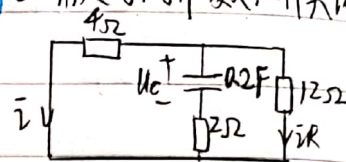

$R_{eq} = (4\Omega // 12\Omega) + 2\Omega = 5\Omega$

$\tau = CR_{eq} = 1s$

② $t < 0$ 时, $U_C(0_-) = \frac{12}{12+8+4} \times 24V = 12V$

$U_C(0_+) = U_C(0_-) = 12V$

$\therefore U_C = 12e^{-t}V$


$i = \frac{U_C}{(4//12)+2} \times \frac{12}{4+12}A = 1.8e^{-t}A$

$i_R = \frac{U_C}{(4//12)+2} \times \frac{4}{4+12}A = 0.6e^{-t}A$

$i'' = \frac{24V}{8\Omega} = 3A$ (易漏!)

由叠加定理, $i = i' + i'' = (3 + 1.8e^{-t})A$

[8-4] ① 确定时间常数

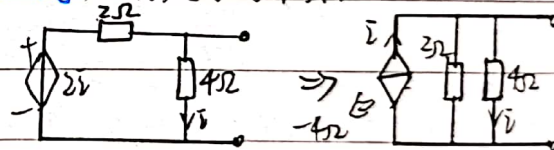


$\therefore R_{eq} = 2\Omega$

$\tau = R_{eq}C = 1s$

② $U_C(0_+) = U_C(0_-) = 10V$ $\therefore U_C = 10e^{-t}V$

$i = \frac{1}{2} \frac{U_C}{R_{eq}} = 2.5e^{-t}A$


[8-13] ① 确定 τ

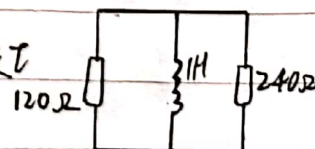

$\therefore R_{eq} = 80\Omega$

$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1}{80}s$

② 确定 $i_L(\infty)$

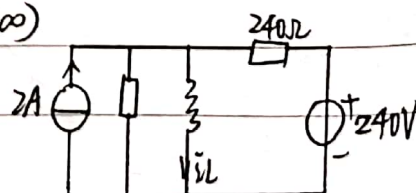

扫描全能王 创建

由叠加定理 $i_L(0) = 2A + \frac{240V}{240\Omega} = 3A$
 $\therefore i_L = 3(1 - e^{-80t}) A$

[8-18] ① 确定时间常数:


$R_{eq} = (10\Omega // 15\Omega) + (32\Omega // 8\Omega)$

$= 12.4\Omega \quad \therefore \tau = R_{eq}C = 12.4s$

② $U_C(0_+) = U_C(0_-) = 0$

③ 稳态: $U_C(\infty) = \frac{20}{25//40} \times \left(\frac{8}{13} \times 20 + \frac{5}{13} \times 32 \right) = 8V$

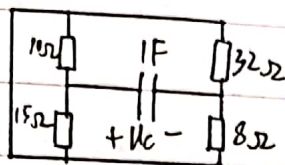$\therefore U_C = 8(1 - e^{-\frac{t}{12.4}}) \varepsilon(t) V$



[8-31] $C = 2F$ 时, 时间常数 $\tau = R_{eq}C = 4s$

\therefore 从电容元件两端看进去的等效电阻 $R_{eq} = 2\Omega$

\therefore 电容换成电感时 R_{eq} 不变

$\tau' = \frac{L}{R_{eq}} = 1s$

接电容时: $U_0(0_+) = \frac{5}{8}V, U_0(\infty) = \frac{1}{2}V$

达稳态时, 电容相当于断路, 电流为0, 相当于电感刚


接入, 电流为0的状态: $\therefore U_0'(0_+) = \frac{1}{2}V$

电容刚接入时其两端电压为0 相当于被短路, 即电

感接入达稳态的情况: $\therefore U_0'(\infty) = \frac{5}{8}V$

$\therefore U_0' = U_0'(\infty) + [U_0'(0_+) - U_0'(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau'}}$

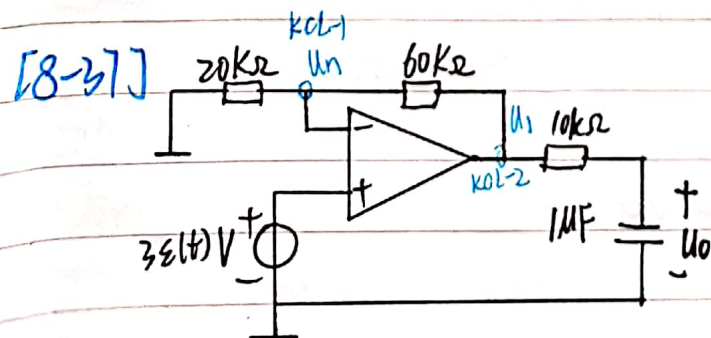$= (\frac{5}{8} - \frac{1}{8}e^{-t}) \varepsilon(t) V$



[8-37]

KCL-1: $\frac{U_n}{20k} + \frac{U_n - U_p}{60k} = 0 \quad \text{又 } U_n = U_p = 3\varepsilon(t)V$

KCL-2: $\frac{U_1 - U_0}{10k} = 1 \times 10^{-6} \frac{dU_0}{dt}$

$\therefore \frac{dU_0}{dt} + 100U_0 = 1200$

特征方程 $S + 100 = 0 \quad \therefore S = -100$ 特解 $U_h = \frac{1200}{-100} = -12$

$\therefore U_0 = 12(1 - e^{-100t}) \varepsilon(t) V$

② $\therefore U_1 = 12\varepsilon(t)V \quad \therefore |U_{CC}| > 12V$

[8-41] ① 令 $U_s = \varepsilon(t)V$ 则 $U_C = \varepsilon(t)$ 单位阶跃响应

② 单位冲激响应 $h(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt} = e^{-t} \varepsilon(t)V$

$U_C = (1 - e^{-t}) \varepsilon(t)V \quad i_C = C \frac{dU_C}{dt} = e^{-t} \varepsilon(t)A$

当 $U_s = -(t-1)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]V$ 时,

$U_C = \int_0^t U_C(\tau) h(t-\tau) d\tau$

$= \int_0^t -(t-1)[\varepsilon(\tau) - \varepsilon(\tau-1)]e^{-(t-\tau)} \varepsilon(t-\tau) d\tau$


$= \int_0^t -(t-1)e^{-(t-\tau)} \varepsilon(\tau) \varepsilon(t-\tau) d\tau -$

$\int_0^t -(t-1)e^{-(t-\tau)} \varepsilon(\tau-1) \varepsilon(t-\tau) d\tau$

$= [\int_0^t -(t-1)e^{-(t-\tau)} d\tau] \varepsilon(t) - [\int_1^t -(t-1)e^{-(t-\tau)} d\tau] \varepsilon(t-1)$

$= (-2e^{-t} + t + 2) \varepsilon(t) - [-e^{-(t-1)} + (t+1) \varepsilon(t-1)] V$

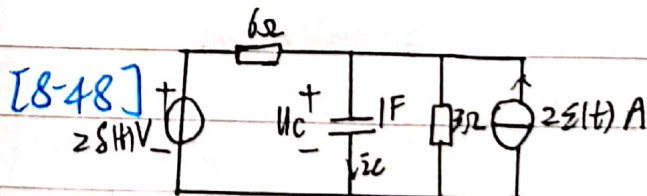$i_C = C \frac{dU_C}{dt} = [(2e^{-t} - 1) \varepsilon(t) + (-e^{-(t-1)} + 1) \varepsilon(t-1)] A$



[8-48]

$R_{eq} = 6\Omega // 3\Omega = 2\Omega \quad \tau = CR_{eq} = 2s$

知 $U_C(0_-) = 0, U_C(\infty) = 2 \times \frac{6 \times 3}{6+3} = 4V$

$i_C(0) = \frac{1}{3} \delta(t)$

$U_C(0_+) = U_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_0^{0_+} i_C(t) dt = \frac{1}{3} \varepsilon(t) V$

$\therefore U_C = U_C(\infty) + [U_C(0_+) - U_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = (4 - \frac{11}{3}e^{-\frac{t}{2}}) \varepsilon(t) V$

$i_C = C \frac{dU_C}{dt} = [\frac{11}{3}e^{-\frac{t}{2}} \varepsilon(t) + \frac{1}{3} \delta(t)] A$



[8-4b] $\tau = RC = 1s$. 令 $\tilde{s}(t) = \varepsilon(t)$

则 $U_C = \tilde{s}(t) (1 - e^{-t}) \varepsilon(t) V = s(t)$

① $h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = e^{-t} \varepsilon(t) V$

② $i_s = \sin t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \pi)] A$

③ $U_C = \int_0^t U_C(\tau) h(t - \tau) d\tau$


$$= \int_0^t \sin \tau [\varepsilon(\tau) - \varepsilon(\tau - \pi)] e^{-(t-\tau)} \varepsilon(t - \tau) d\tau$$

$$= \left[\int_0^t \sin \tau e^{-(t-\tau)} d\tau \right] \varepsilon(t) - \left[\int_\pi^t \sin \tau e^{-(t-\tau)} d\tau \right] \varepsilon(t - \pi)$$

$$= \left(\frac{\sin t - \cos t + e^{-t}}{2} \varepsilon(t) - \frac{(\sin t - \cos t) - e^{-(t-\pi)}}{2} \varepsilon(t - \pi) \right)$$

[8-41] 法2: 叠加定理

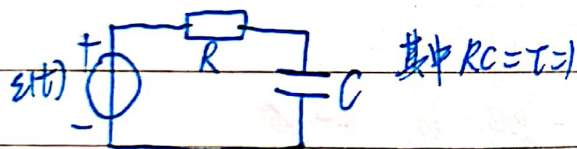$U_C = \varepsilon(t) (1 - e^{-t}) V$ 时, 电路等效



$U_S = t \varepsilon(t)$ 时 $t > 0$ 时

$$C \frac{dU_C}{dt} R + U_C = t$$

$$\Rightarrow U_C = t + e^{-t}$$

$$\Rightarrow \tilde{i} = C \frac{dU_C}{dt} = 1 - e^{-t}$$

$\therefore U_S = (1 - t) [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - 1)]$

$= \varepsilon(t) - t \varepsilon(t) + (t - 1) \varepsilon(t - 1)$ 时

$i = e^{-t} \varepsilon(t) - (1 - e^{-t}) \varepsilon(t) + (1 - e^{-(t-1)}) \varepsilon(t - 1)$

$$= (2e^{-t} - 1) \varepsilon(t) + (1 - e^{-(t-1)}) \varepsilon(t - 1)$$

[8-44] $S(t) = 0.5 e^{-2t} \varepsilon(t)$

$$h(t) = \frac{dS(t)}{dt} = -e^{-2t} \varepsilon(t) + 0.5 e^{-2t} \delta(t)$$

$$= -e^{-2t} \varepsilon(t) + 0.5 \delta(t)$$

$U_S = 2e^{-2t} \varepsilon(t) V$ 时

$U_0 = \int_0^t U_S(\tau) h(t - \tau) d\tau$

$$= \int_0^t 2e^{-2\tau} \varepsilon(\tau) [-e^{-2(t-\tau)} + 0.5 \delta(\tau)] d\tau$$

$$= \left[\int_0^t -2e^{-2\tau} e^{-2(t-\tau)} d\tau \right] \varepsilon(t) + \int_0^t 2e^{-2\tau} \cdot 0.5 \delta(\tau) d\tau$$

$$= -2te^{-2t} \varepsilon(t) - 0.5(e^{-2t} - 1) \varepsilon(t)$$

$$= te^{-2t} \varepsilon(t) V$$

[8-4b] $R_{eq} = 40 \Omega$ $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1}{40} s$

$\tilde{i}_L(0) = \frac{1}{32} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{80} A$

$\therefore \tilde{i}_L = \frac{1}{80} e^{-40t} \varepsilon(t) A$

冲激响应计算:

$U_C(0+) = U_C(0-) + \int_0^{0+} \tilde{i}_C(0) dt$

将电容视为短路求 $\tilde{i}_C(0)$, 表达式中含 $S(t)$

\Rightarrow step1. $C \rightarrow$ 求 $\tilde{i}_C(0)$ $L \rightarrow$ 求 $U_L(0)$

2. $\tilde{i}_C(0) \rightarrow U_C(0+)$, $U_L(0) \rightarrow \tilde{i}_L(0+)$

$U_L(0) = 0.5 \delta(t) V$, $\tilde{i}_L(0) = 0$

$\tilde{i}_L(0+) = \tilde{i}_L(0-) + \int_0^{0+} U_L(0) dt = 0.5 \varepsilon(t) A$

$R_{eq} = 40 \Omega$. $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1}{40} s$. $\tilde{i}_L(\infty) = 0$

$\therefore \tilde{i}_L = 0.5 e^{-40t} \varepsilon(t) A$

\Rightarrow 若令 $U_S = \varepsilon(t) V$

则 $\tilde{i}_L(0+) = \tilde{i}_L(0) = 0$, $\tilde{i}_L(\infty) = \frac{1}{80} A$

$S(t) = \tilde{i}_L = \frac{1}{80} (1 - e^{-40t}) \varepsilon(t) A$

$h(t) = \frac{dS(t)}{dt} = 0.5 e^{-40t} \varepsilon(t) A$



扫描全能王 创建

$$u_{02} = (2.4 + 2.12 e^{-1.25 \times 10^5 (t - 3 \times 10^{-6})}) V \quad (t > 3 \mu s)$$

[8-57] $T = RC = 10^{-2} s = 10 ms \quad 5T > T$

$$U_1 = \frac{1}{1 + e^{-\frac{t}{T}}} U_s = 7.3 V$$

$$U_2 = \frac{e^{-\frac{t}{T}}}{1 + e^{-\frac{t}{T}}} U_s = 2.7 V$$

$$u_0 = \begin{cases} (10 - 7.31 e^{-100t}) V, & 0 < t < 0.01 s \\ 7.31 e^{-100(t-0.01)} V, & 0.01 s < t < 0.02 s \end{cases}$$

[8-58] 1) $\frac{U_{01}}{25K} + \frac{U_0}{100K} + 1 \times 10^{-6} \frac{dU_0}{dt} = 0$ ①

$$\therefore 40U_{01} + 10U_0 + \frac{dU_0}{dt} = 0$$

② $\frac{U_s}{100K} + \frac{U_{01}}{500K} + 1 \times 10^{-7} \frac{dU_{01}}{dt} = 0$

$$\therefore 100U_s + 20U_{01} + \frac{dU_{01}}{dt} = 0$$

$$U_s = 250 mV \quad \therefore \frac{dU_{01}}{dt} + 20U_{01} + 25 = 0$$

$$U_{01} = (1.25 e^{-20t} - 1.25) V$$

$$\therefore 50 e^{-20t} - 50 + 10U_0 + \frac{dU_0}{dt} = 0$$

$$y' + 10y = -50 e^{-20t} + 50$$

$$y_{h1} = 5, y_{h2} =$$

$$y = e^{\int 10 dt} \left(\int (-50 e^{-20t} + 50) e^{-10t} dt + c \right)$$

$$= e^{-10t} (50 \int (e^{-10t} + e^{10t}) dt + c)$$

$$= e^{-10t} (5 e^{-10t} + 5 e^{10t} + c)$$

$$= 5 e^{-20t} + c e^{-10t} + 5$$

$$\text{又 } U_{0c}(0) = 0 \quad \therefore U_0 = (5 e^{-20t} - 10 e^{-10t} + 5) V$$

$$|U_s|_{\max} \leq 300 mV$$

[8-60] (a) 右侧电容有跳变

$$U_c(0^-) = -7i_L = -17.5 V$$

$$U_c(0^+) + 5i_L(0^+) = 0 \quad \therefore U_c(0^+) = -12.5 V$$

$$-12.5 = -17.5 - \frac{1}{C} \int_0^+ i_L dt \quad \therefore i_L(0) = -10 \delta(t)$$

[8-59] (a) $T = R_{ab}C = 0.1 \quad \therefore R_{ab} = 10^5 \Omega$

$$1) U_0(0^-) = U_0(0^+) = 5 V$$

2) 将 U_s 置零 则仅在 i_s 作用下

$$U_0(0^+) - U_0(0^-) = -8 V \quad \text{又 } U_0(0^+) = 5 V$$

$$\therefore U_0(0^-) = 13 V \quad \therefore K = U_0(0^-) = 13$$

3) 知 i_s 单独作用时, $U_{01}(0^-) = 13 V$

又 U_s, i_s 共同作用时 $U_0(\infty) = 20 V$

$\therefore U_s$ 单独作用时, $U_{02}(\infty) = 7 V$

$$\therefore U_0 = (7 - 2 e^{-10t}) V$$


4) $W = \frac{1}{2} C U^2 \quad \therefore U_0'(0^+) = \sqrt{2} U_0(0^+) = 5\sqrt{2} V$

$$U_0'(\infty) = 7 V - 13 V = -6 V \quad \text{这里不用 } \times 2$$

$$\therefore U_0' = [-19 + (5\sqrt{2} + 19) e^{-10t}] V \quad \text{题意: } U_0' \text{ 变为原来的 } \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(-6 + 16 e^{-10t}) V$$

考到考不到
这个太难了

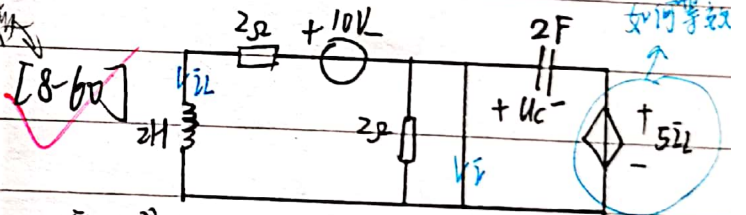

电容电感在两个独立回路

1) $t < 0$ 时, $i_L = \frac{10V}{4\Omega} = 2.5 A \quad U_c + 5i_L = -2i_L \quad \therefore U_c = -17.5$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 2.5 A \quad U_c(0^+) = U_c(0^-) = -17.5 V$$

$t > 0$ 时, L 回路 $R_{eq} = 2\Omega, T_1 = \frac{L}{R_{eq}} = 1 s \quad i_L(\infty) = \frac{10V}{2\Omega} = 5 A$

$$\therefore i_L = (5 - 2.5 e^{-t}) A \quad (t > 0)$$

2) C 回路 $U_c + 5i_L = 0$

$$\dot{i} = -(i_L + C \frac{dU_c}{dt}) = -(i_L + 2 \frac{d(-5i_L)}{dt})$$

$$= 2.5 e^{-t} - 5 + 10 \times 2.5 e^{-t} = (27.5 e^{-t} - 5) A$$

3) $i_L(0) = 2.5 A \quad -10 \delta(t) A$

$$U_c = -5i_L = (2.5 e^{-t} - 25) \varepsilon(t)$$

$$i_c = C \frac{dU_c}{dt} = 25 e^{-t} \varepsilon(t) + (25 e^{-t} - 50) \delta(t)$$

