

Chapter 12

三相正弦稳态电路

12.2 三相电路

Three-phase circuits

12.3 对称三相电路分析


Analysis of balanced three-phase circuits

12.4 三相电路的功率及测量

Power of three-phase circuits and Measurement

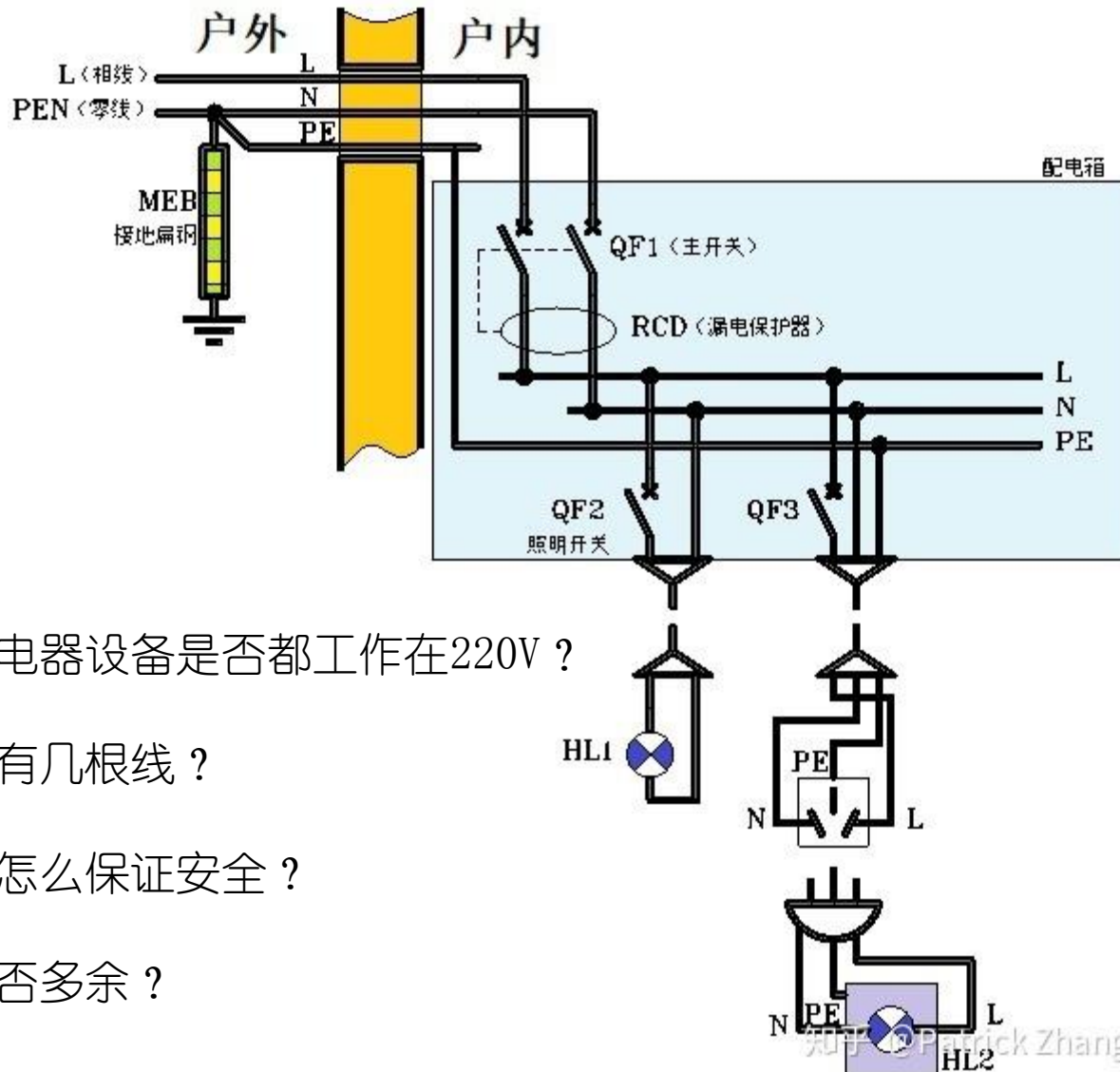12.5 不对称三相电路分析



Analysis of unbalanced three-phase circuits



- 我国常用电器设备是否都工作在220V？
- 居民配电有几根线？
- 带电操作怎么保证安全？
- 接地线是否多余？



12. 2三相电路

1. 单相电路

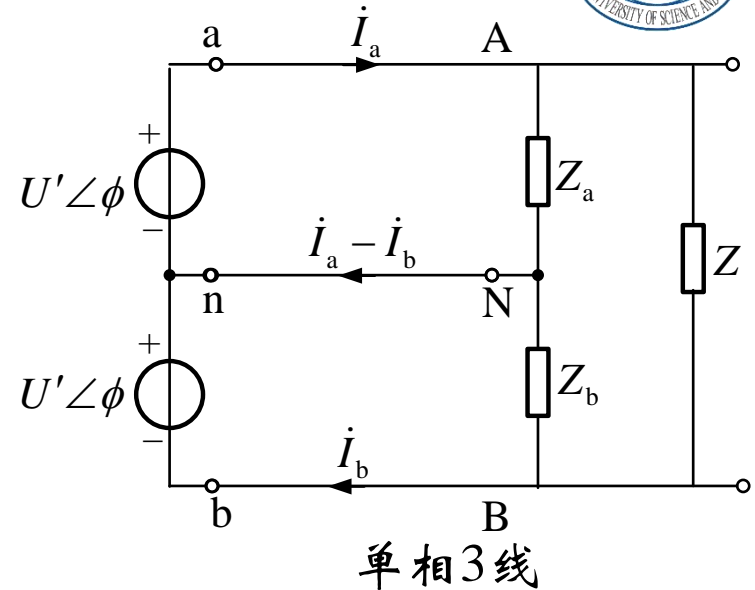
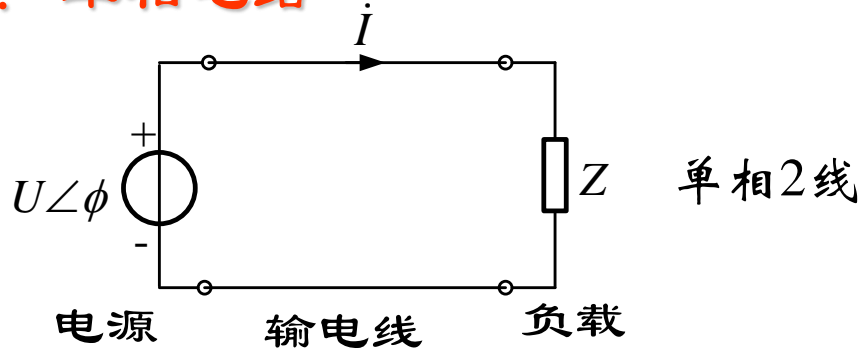


2. 多相电路


电源不同相，频率、幅值相同

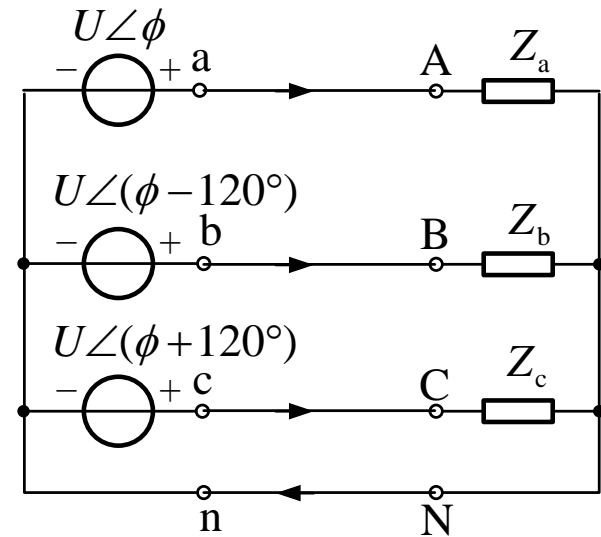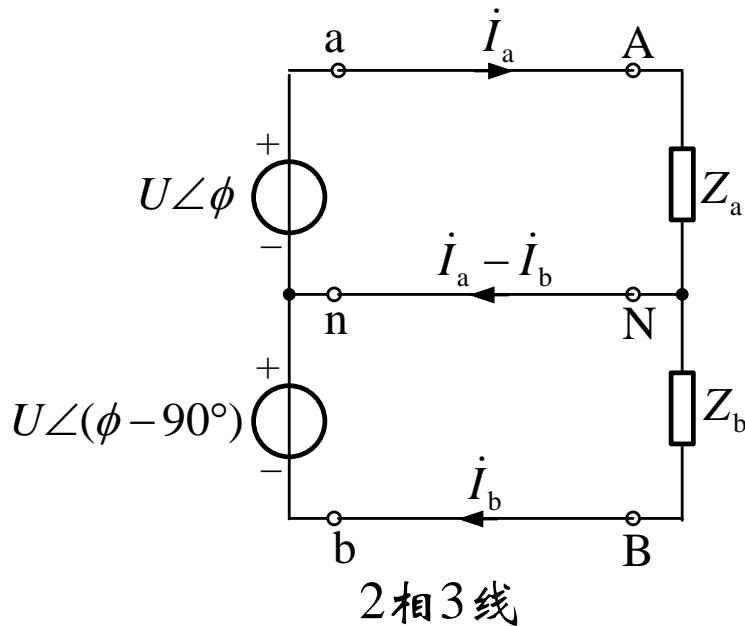

12. 2三相电路

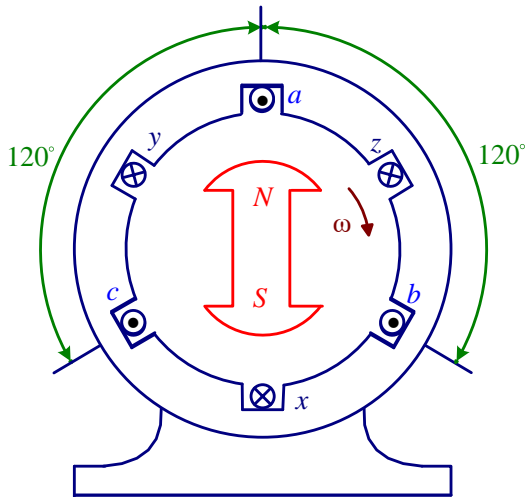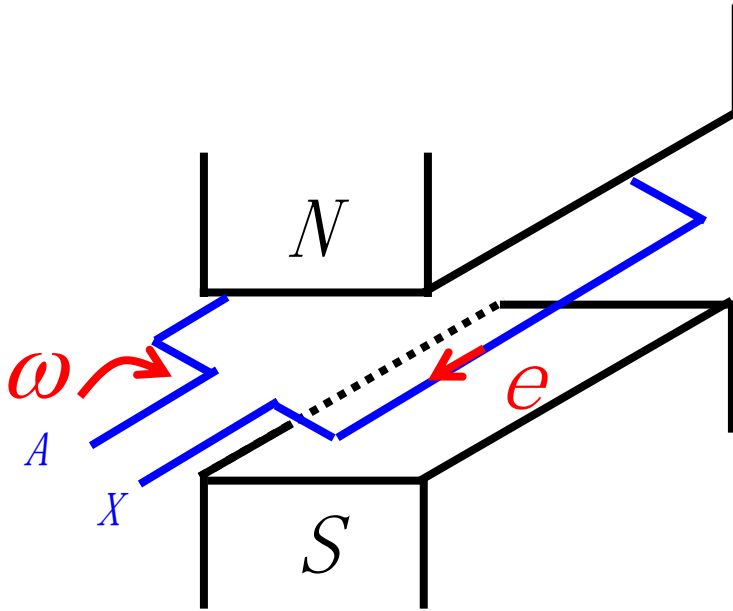

$$e_{AX} = \sqrt{2}E \cos \omega t$$

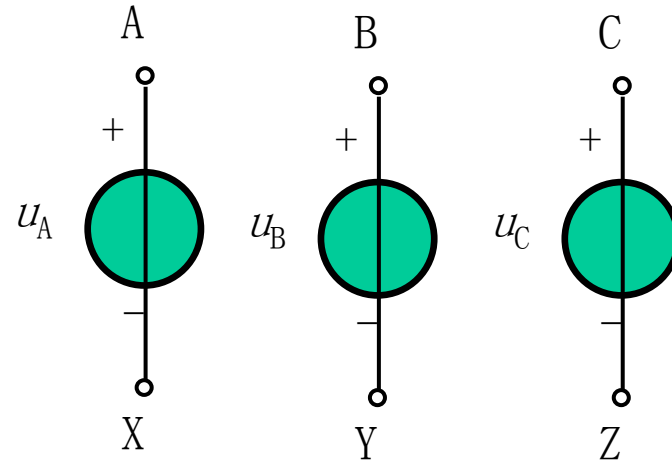


$$u_A(t) = \sqrt{2}U \cos \omega t$$

$$u_B(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$u_C(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + 120^\circ)$$

1. 波形图

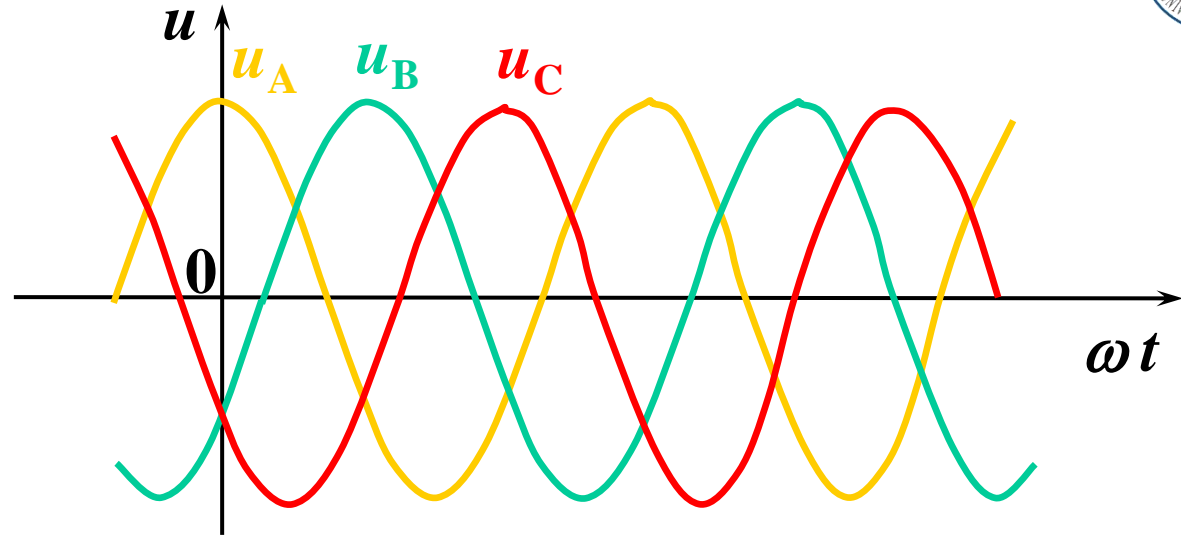


2. 相量表示

$$\dot{U}_a = U \angle \theta$$

$$\dot{U}_b = U \angle (\theta - 120^\circ)$$

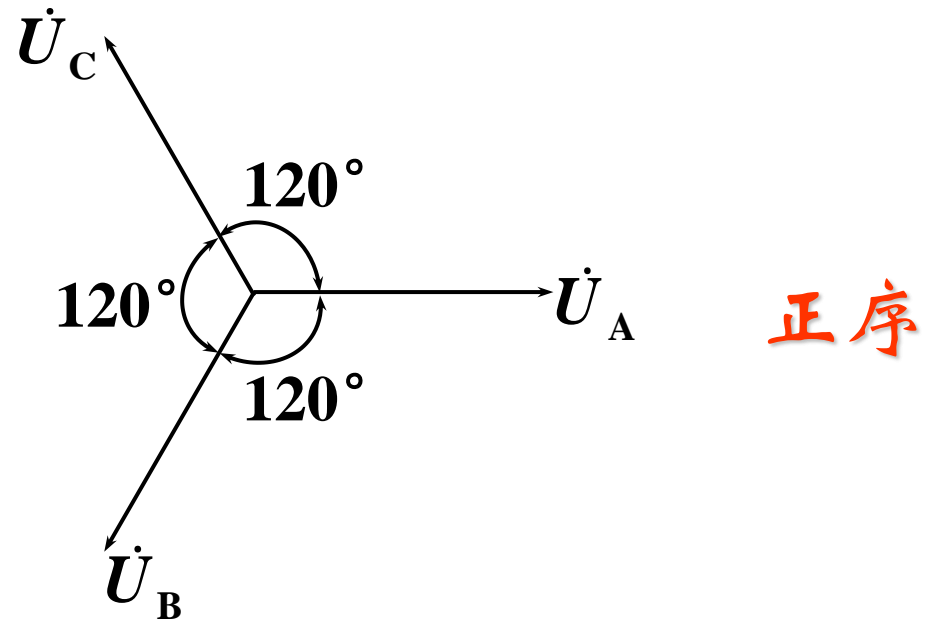
$$\dot{U}_c = U \angle (\theta + 120^\circ)$$



$$\dot{U}_a = U \angle \theta$$

$$\dot{U}_b = U \angle (\theta + 120^\circ)$$
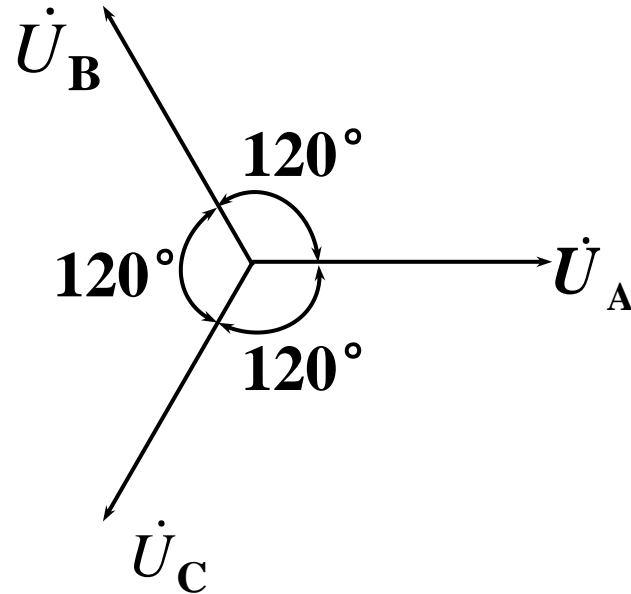
$$\dot{U}_c = U \angle (\theta - 120^\circ)$$



负序




3. 对称三相电源的特点

$$u_A + u_B + u_C = 0$$

$$\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$$


12. 2三相电路

2. 对称三相电源

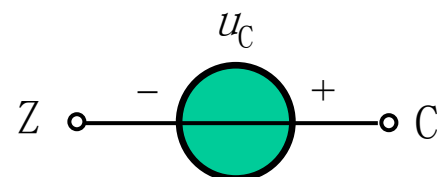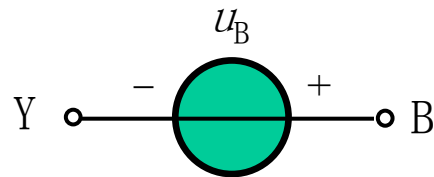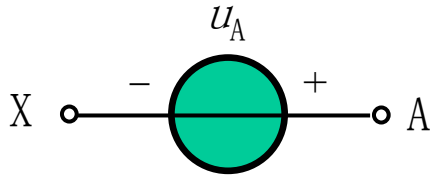


$$u_A(t) = \sqrt{2}U \cos \omega t \quad u_B(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t - 120^\circ) \quad u_C(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + 120^\circ)$$

星形 (Y connection) 对称三相电压源

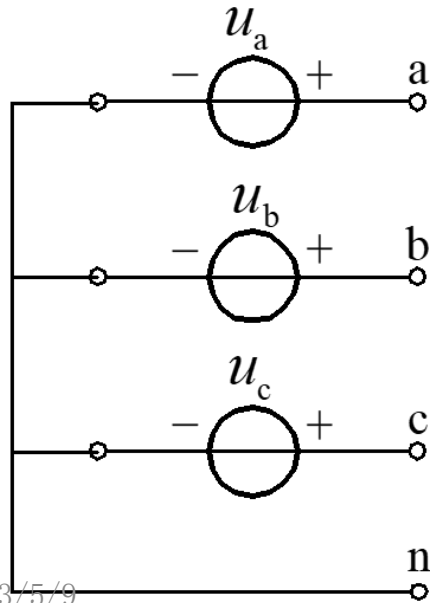


三角形 (Δ connection) 对称三相电压源

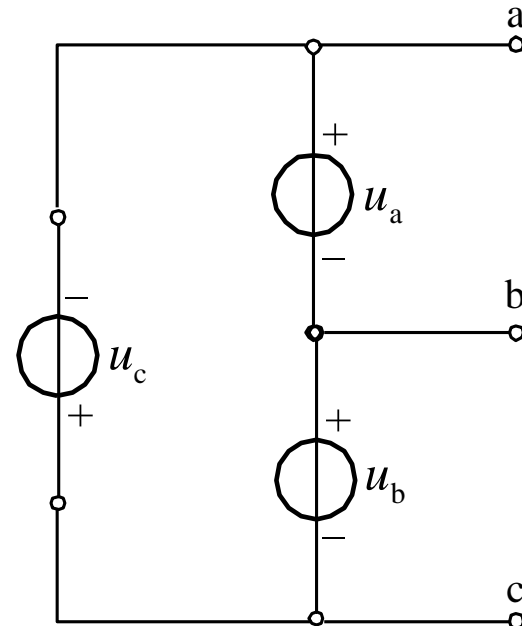


12. 2三相电路

3. 三相负载

星形 (Y connection)
三相负载

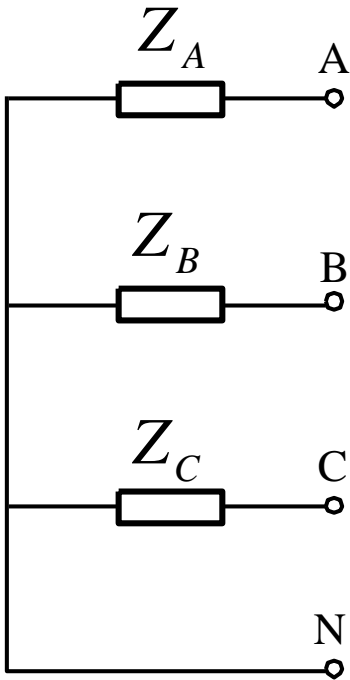


三角形 (Δ connection)
三相负载

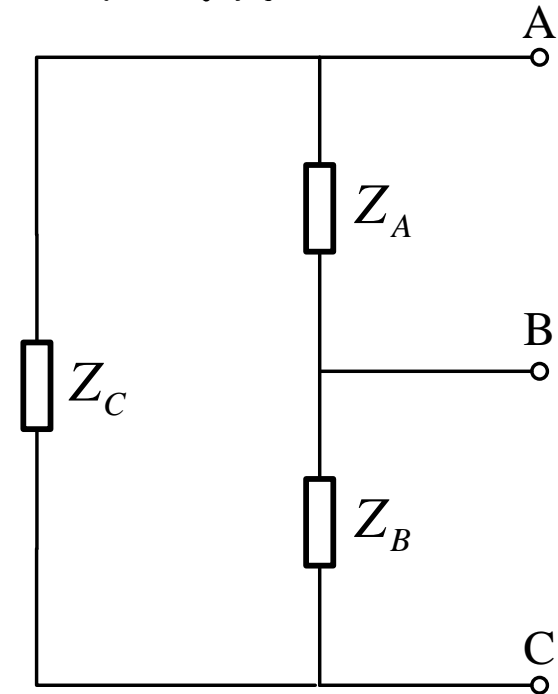

对称负载 (Balanced load) : $Z_A = Z_B = Z_C$

连接方式

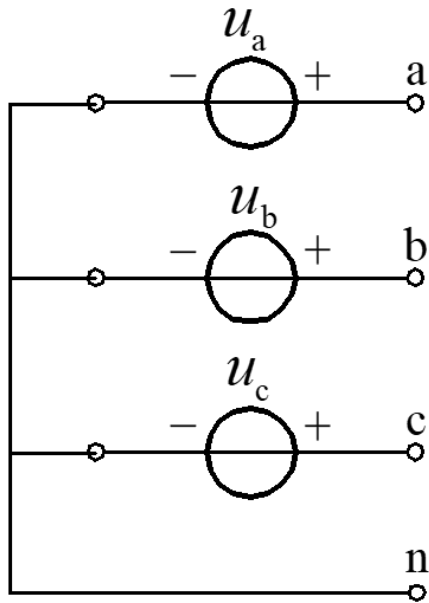




$Y_n - Y_N$

$Y - Y$

$Y - \Delta$

$\Delta - Y$

$\Delta - \Delta$

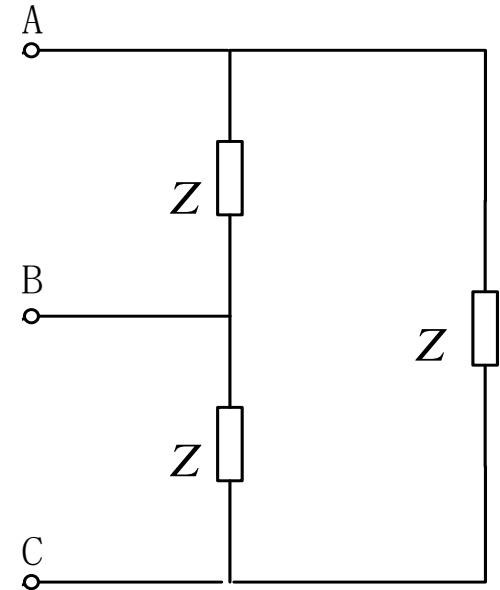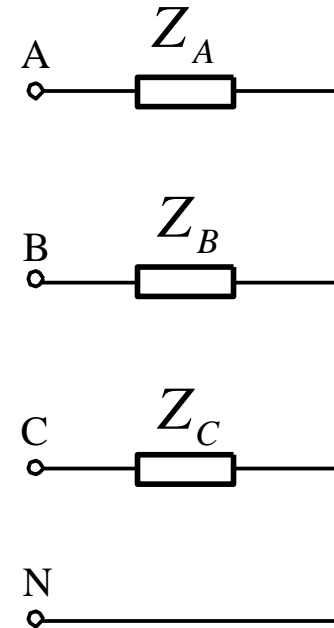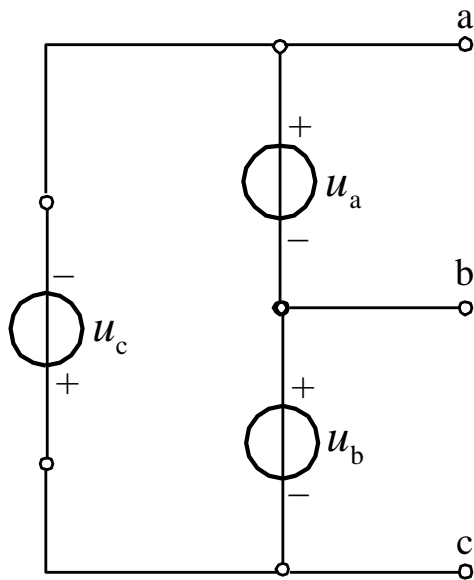

12.2 三相电路


4. 三相电路

• 对称三相电路

名词介绍:

① **火线(端线)**:
a, b, c 三端引出线。

② **中线**:
公共连接点引出线。

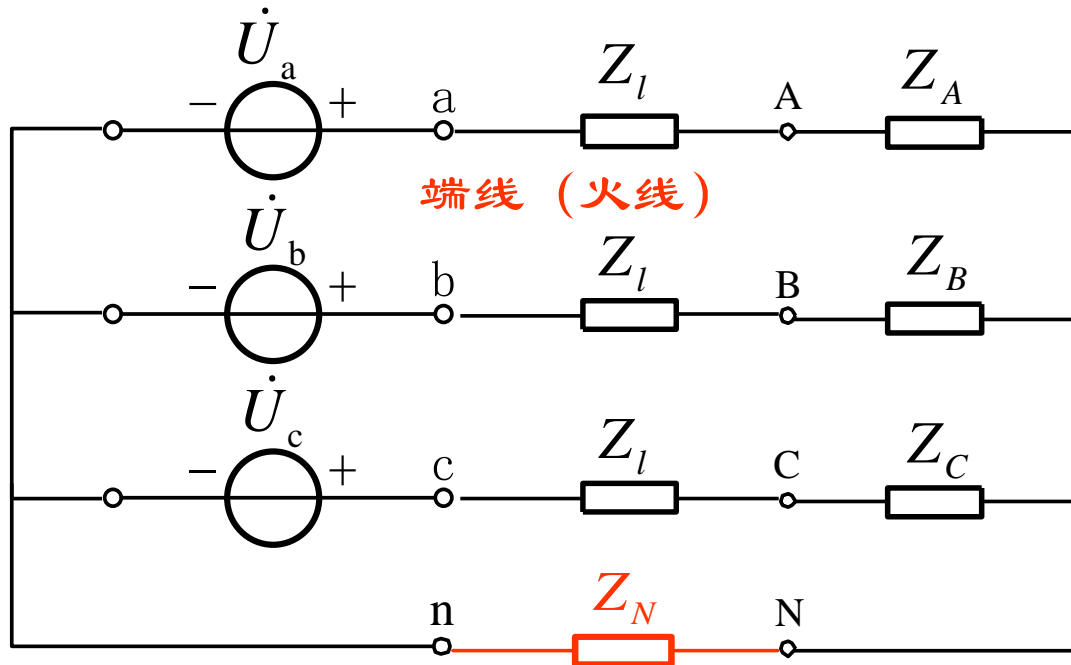

中线 (零线)


电源

输电线


负载

名词介绍:

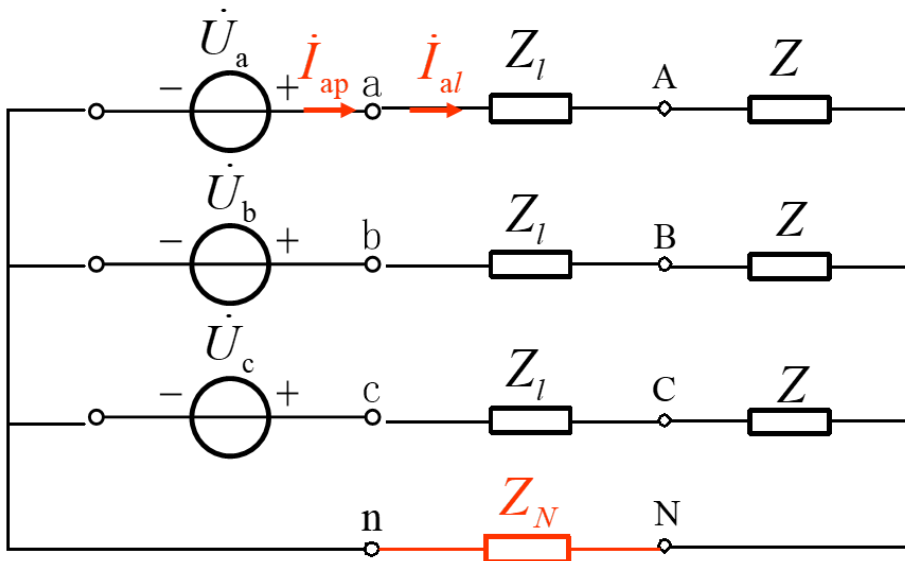- ③ **线电压**(line voltage): 火线与火线之间的电压。
- ④ **相电压**(phase voltage): 每相电源(负载)的电压。
- ⑤ **线电流**(line current): 流过火线的电流。
- ⑥ **相电流**(phase current): 流过每相电源(负载)的电流。


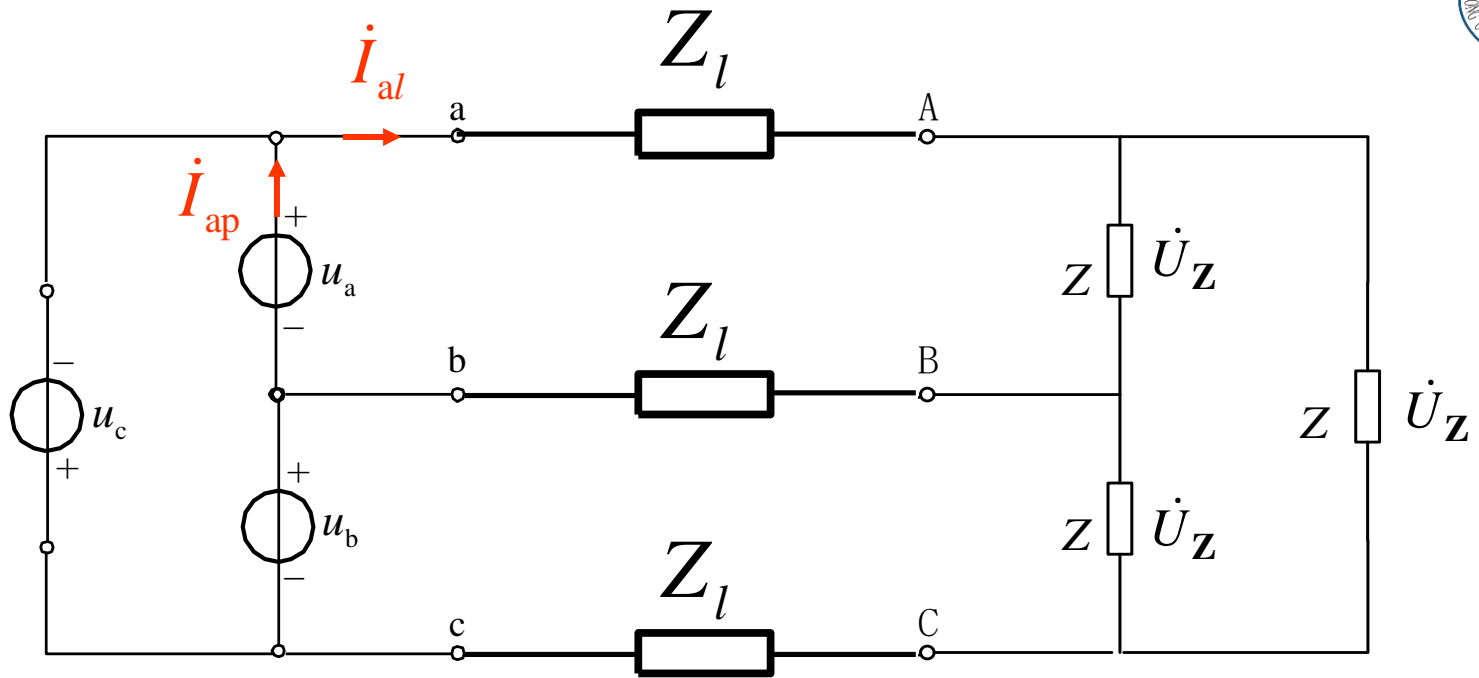
$$\begin{array}{cccc}
 \dot{U}_{an} & \dot{U}_{bn} & \dot{U}_{cn} & \dot{U}_{ab} \\
 \dot{U}_{AN} & \dot{U}_{AB} & & \\
 \dot{I}_{ap} & \dot{I}_{al} & &
 \end{array}$$



$$\dot{U}_a \quad \dot{U}_b \quad \dot{U}_c \quad \dot{U}_{ab}$$



$$\dot{U}_Z \quad \dot{U}_{AB}$$

$$\dot{I}_{ap} \quad \dot{I}_{al}$$

12.3 对称三相电路分析

1. 线电压与相电压, 线电流与相电流的关系

Y型连接:

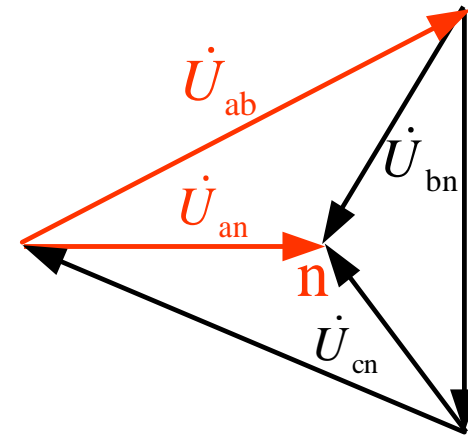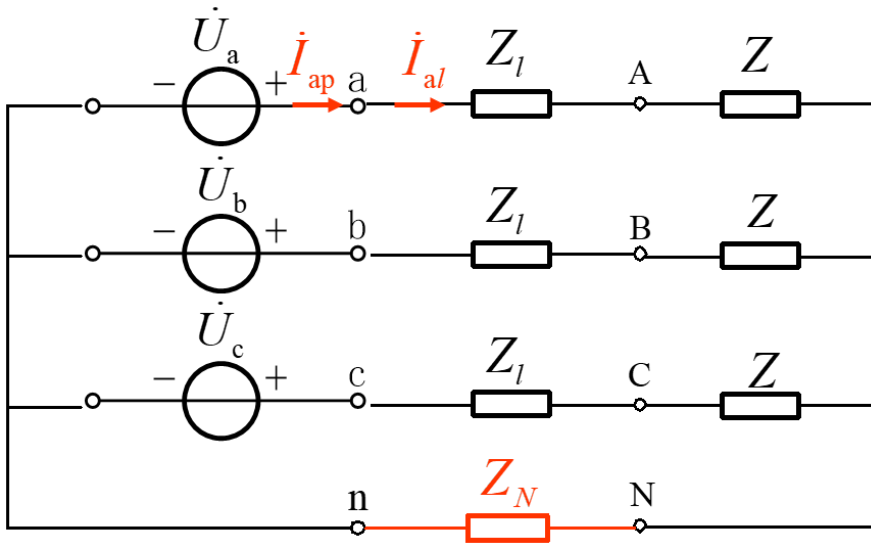

$$\dot{U}_{ab} = \sqrt{3}\dot{U}_{an} \angle 30^\circ$$



$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN} \angle 30^\circ$$

$$\dot{I}_{ap} = \dot{I}_{al}$$

12.3 对称三相电路分析

1. 线电压与相电压, 线电流与相电流的关系


△ 连接:

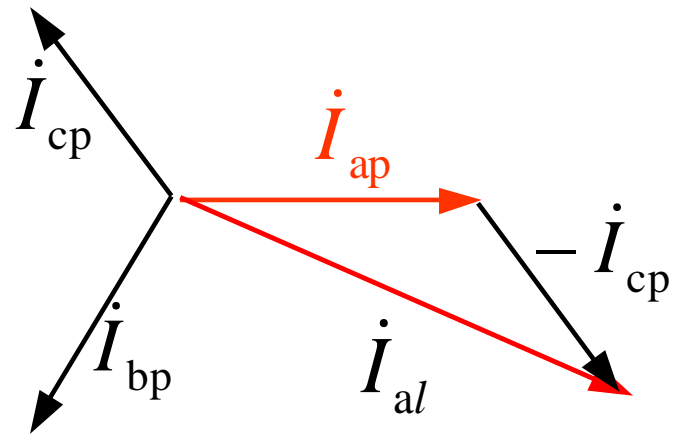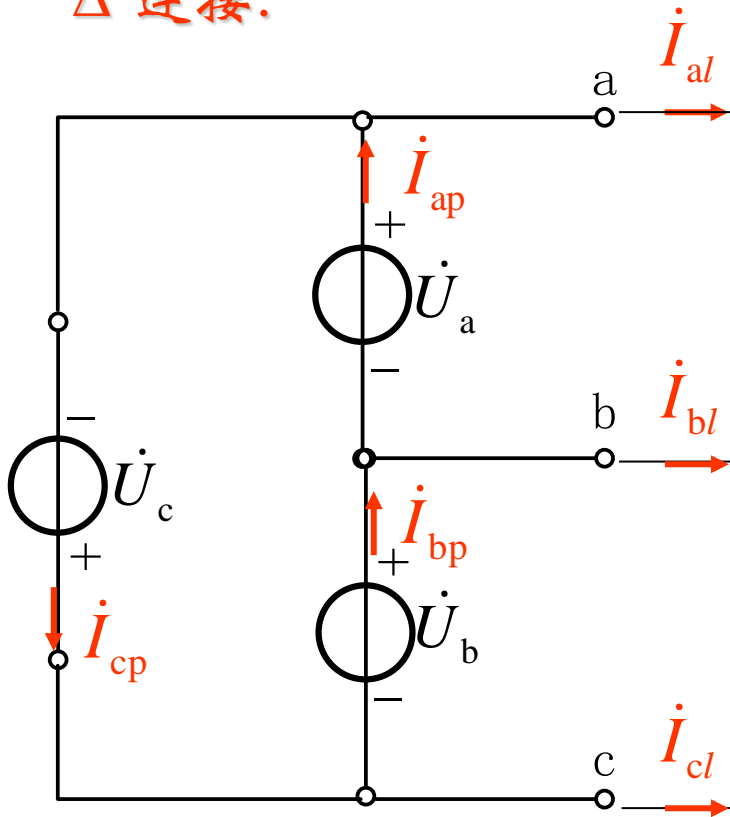

$$\dot{I}_{al} = \sqrt{3} \dot{I}_{ap} \angle -30^\circ$$

$$\dot{U}_{ab} = \dot{U}_a$$


例题

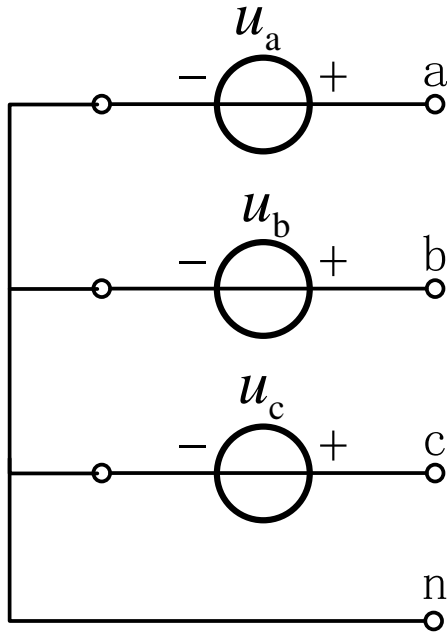

$$u_a = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t + 30^\circ) V$$

$$u_{bc} = ?$$
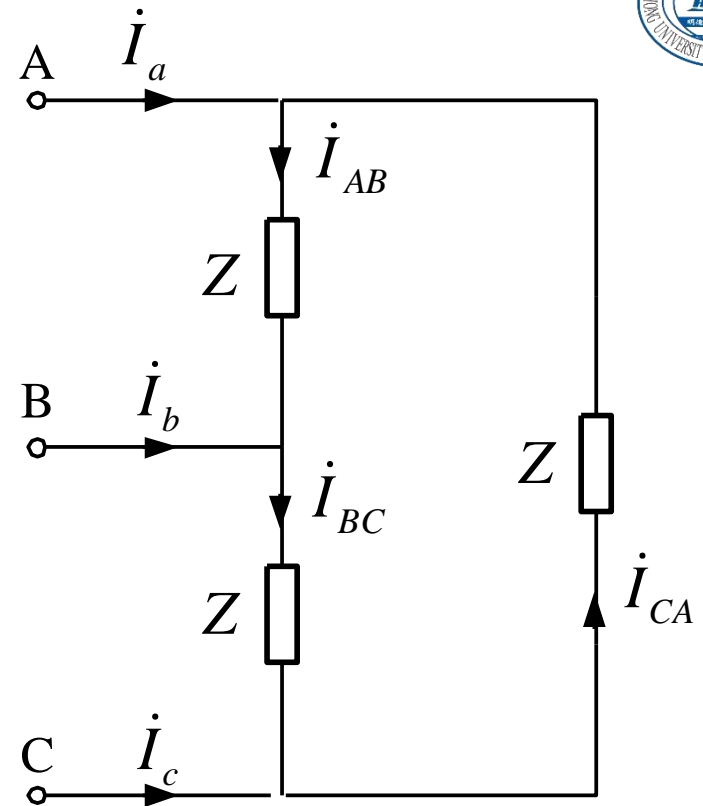
$$u_{bc} = 220\sqrt{3}\sqrt{2} \sin(100\pi t - 60^\circ) V$$



$$i_{BC} = 10 \angle 0^\circ A$$

$$i_a = ?$$

$$i_a = 10\sqrt{3} \angle 90^\circ A$$

12.3 对称三相电路分析



2. Y-Y 连接

$$\begin{aligned} & \left(\frac{3}{Z + Z_l} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{Nn} \\ &= \frac{\dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c}{Z + Z_l} \end{aligned}$$

$$\dot{U}_{Nn} = 0$$

$$\dot{I}_{al} = \frac{\dot{U}_a}{Z + Z_l}$$
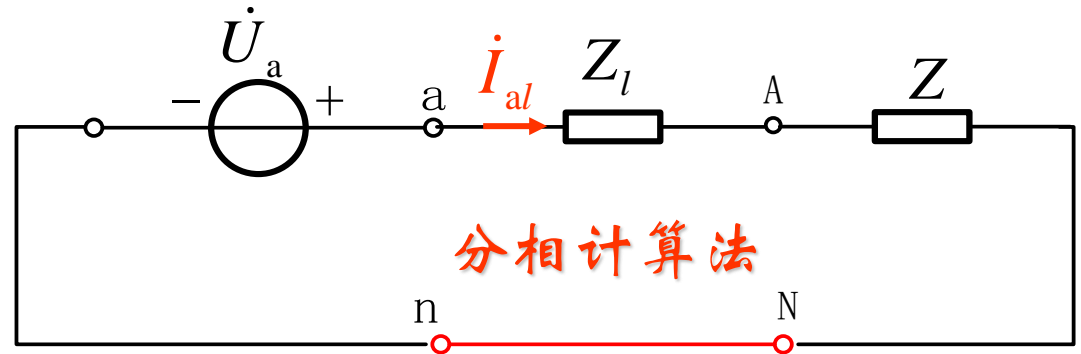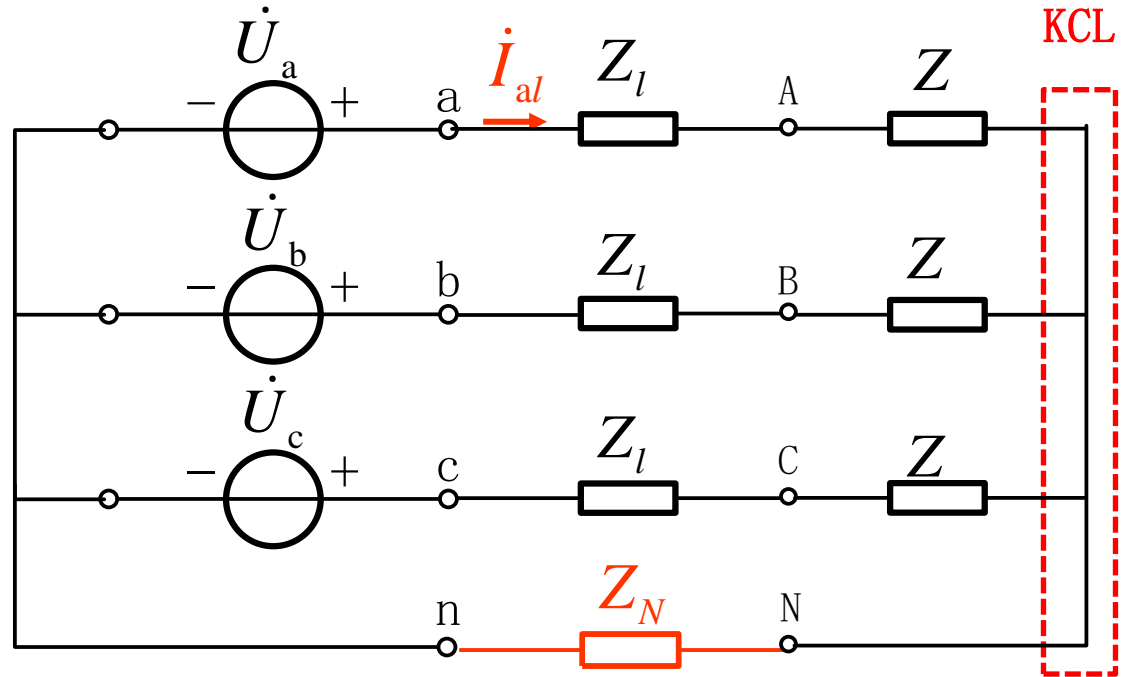
$$\dot{I}_{bl} = \dot{I}_{al} \angle -120^\circ$$





12.3 对称三相电路分析

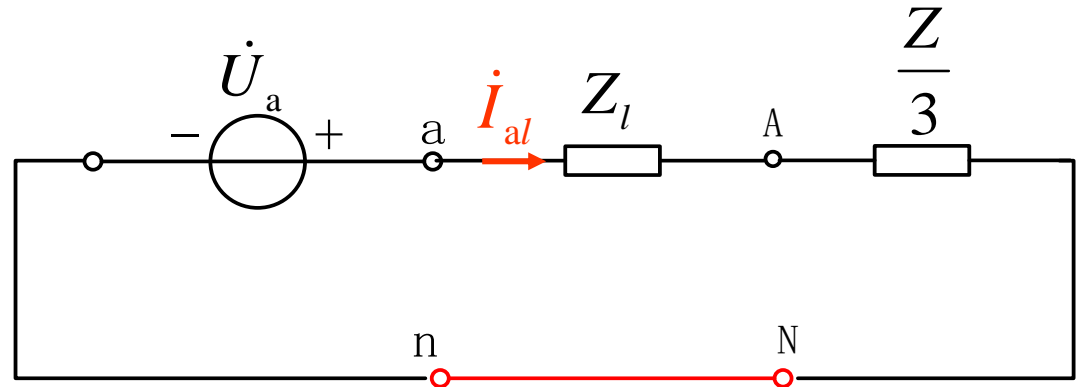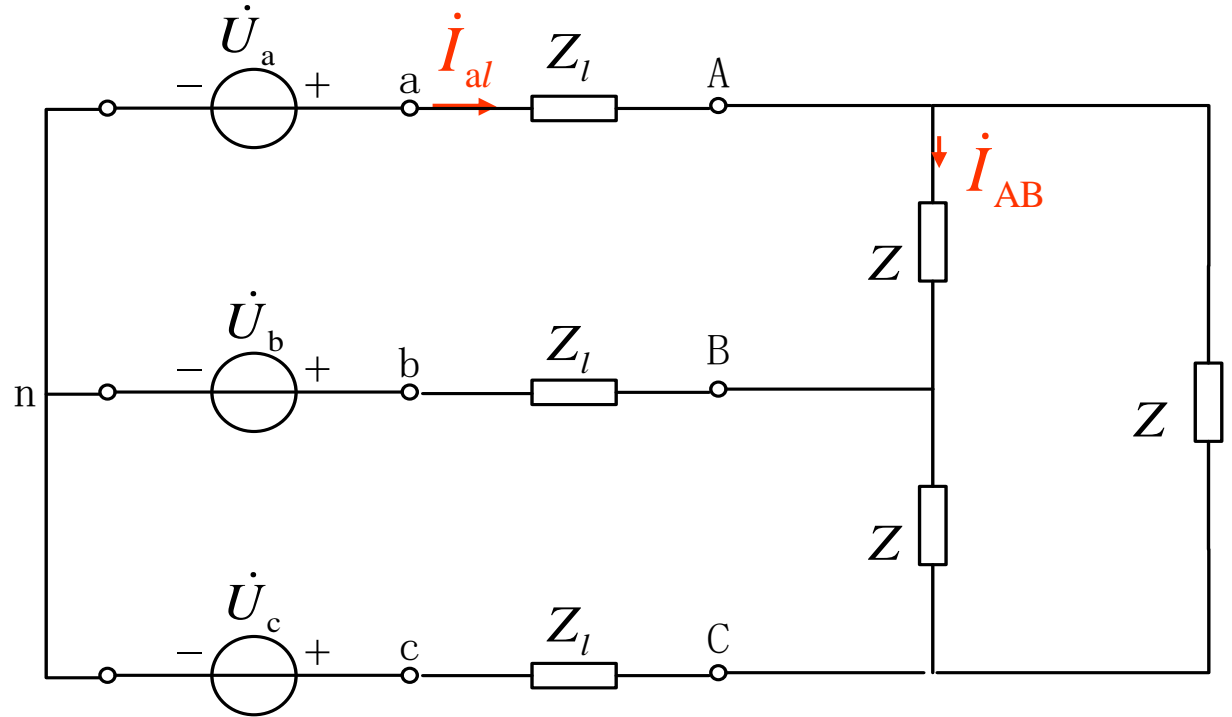3. Y-Δ 连接



$$\dot{I}_{al} = \frac{\dot{U}_a}{\frac{Z}{3} + Z_l}$$

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{I}_{al} \angle 30^\circ}{\sqrt{3}}$$



12.3 对称三相电路分析

4. Δ - Y 连接

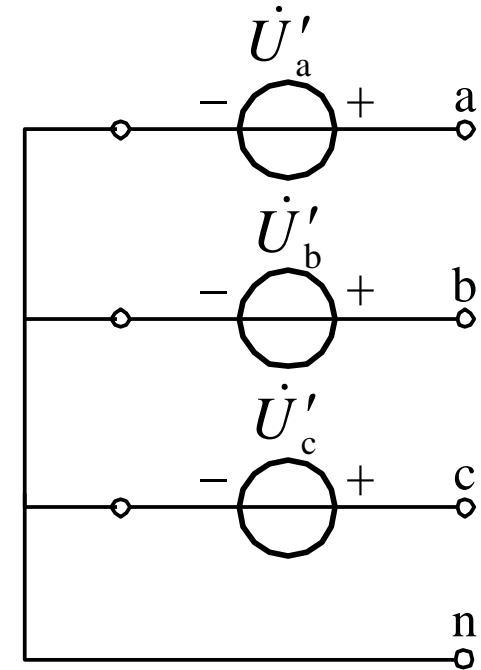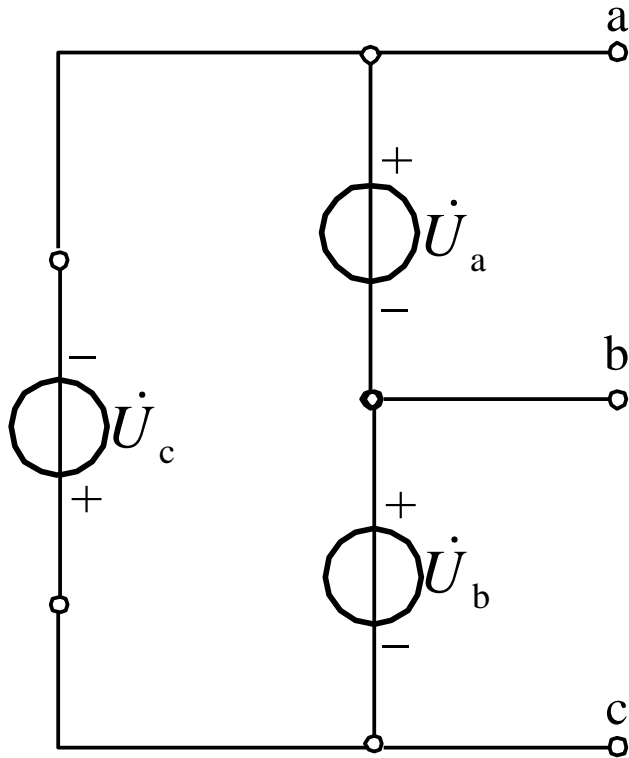

$$\dot{U}'_a = \frac{\dot{U}_a \angle -30^\circ}{\sqrt{3}}$$

Practice

Balanced three-phase circuit is shown in Fig.

The reading of the volt-meter is 380V. Find U_{ab} and the reading of the ampere meter.

$$Z = (15 + j15\sqrt{3})\Omega$$



$$Z_l = (1 + j2)\Omega$$

$$\dot{U}_{AN} = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$$

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z}$$

$$\dot{U}_{an} = \dot{I}_a (Z_l + Z)$$
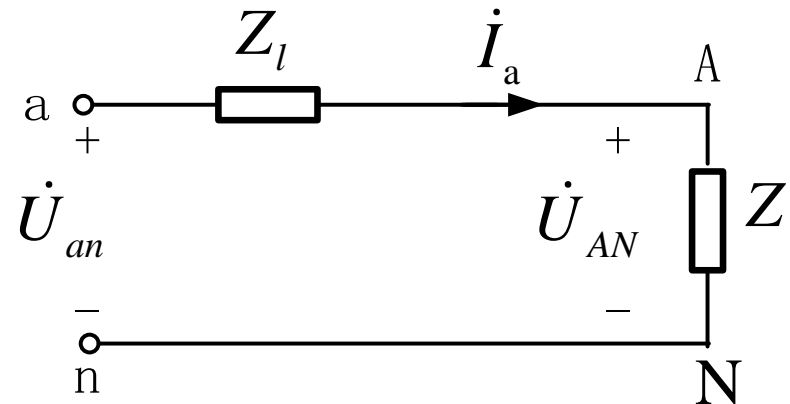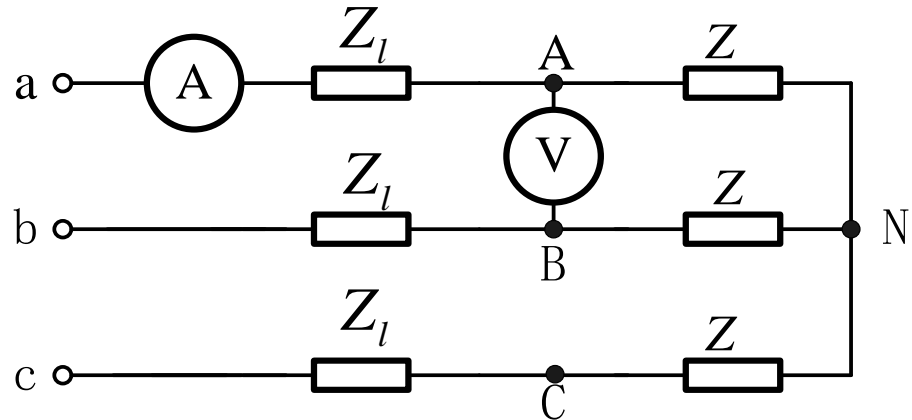
$$\dot{U}_{ab} = \sqrt{3} \dot{U}_{an} \angle 30^\circ$$



Practice

Balanced three-phase circuit is shown in Fig.

The line voltage of source is U_l . Find the phase current of each load.

$$\dot{U}_{an} = \frac{U_l}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$$



$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_{an}}{Z_l + (Z_2 // \frac{Z_1}{3})}$$

$$\dot{I}_{a1} = \frac{Z_2}{Z_2 + \frac{Z_1}{3}} \dot{I}_a \quad (\text{线电流})$$

$$\dot{I}_{a1p} = \frac{\dot{I}_{a1}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ \quad (\text{相电流})$$

$$\dot{I}_{a2} = \frac{3}{Z_2 + \frac{Z_1}{3}} \dot{I}_a \quad (\text{相电流})$$

2023/5/79

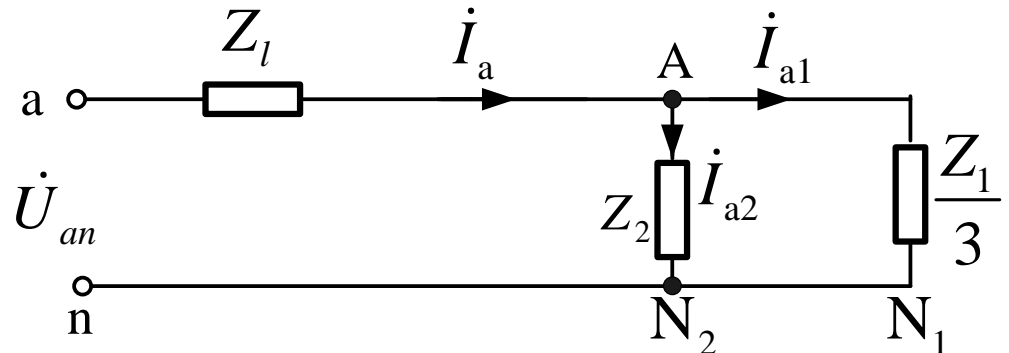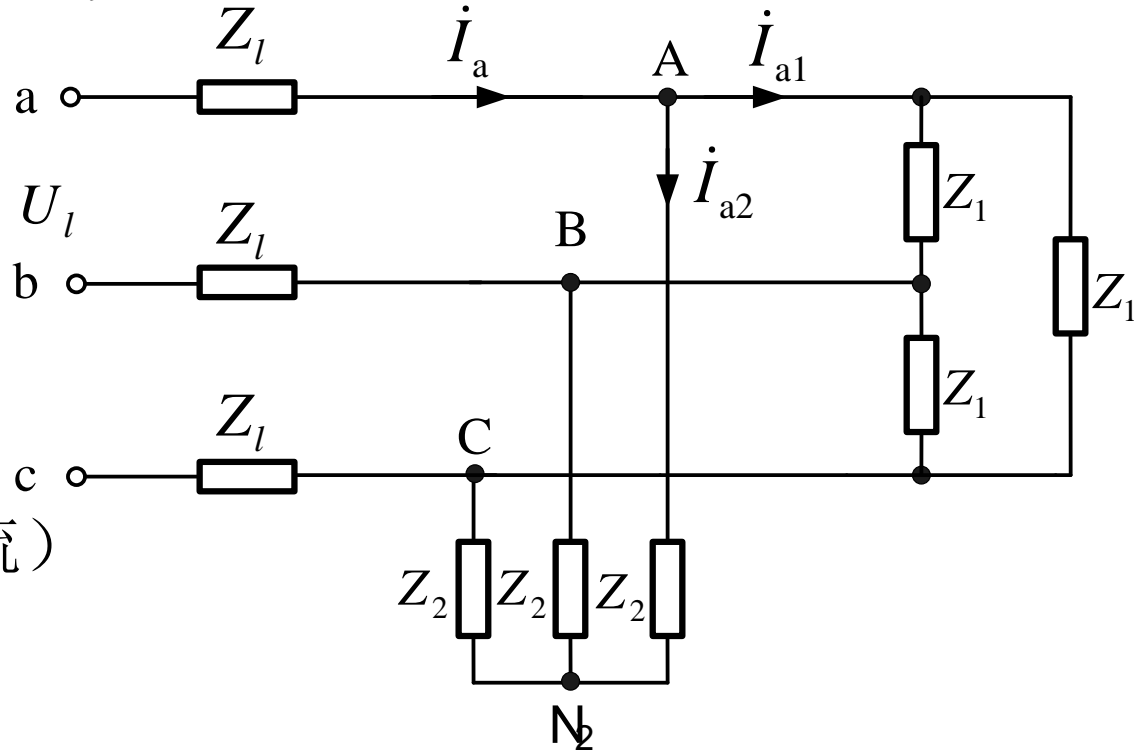


电路理论

20

Practice

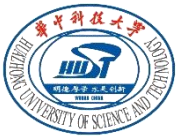Balanced three-phase circuit is shown in Fig.





Find the line voltage of source.

$$\dot{U}_{AN} = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$$

$$\dot{I}_a = 2 \angle -\arccos 0.8$$







$$\dot{U}_{an} = \dot{I}_a Z_l + \dot{U}_{AN}$$
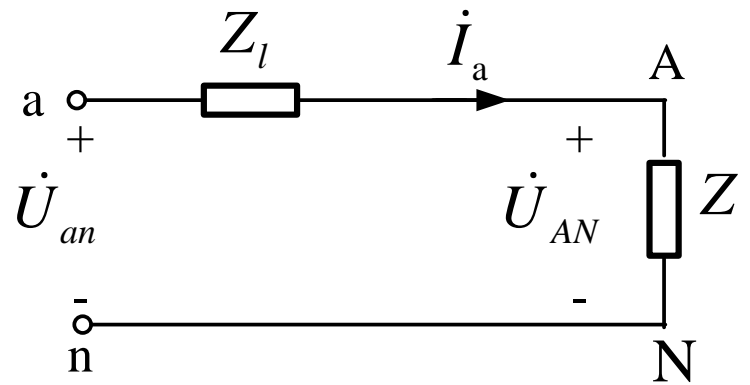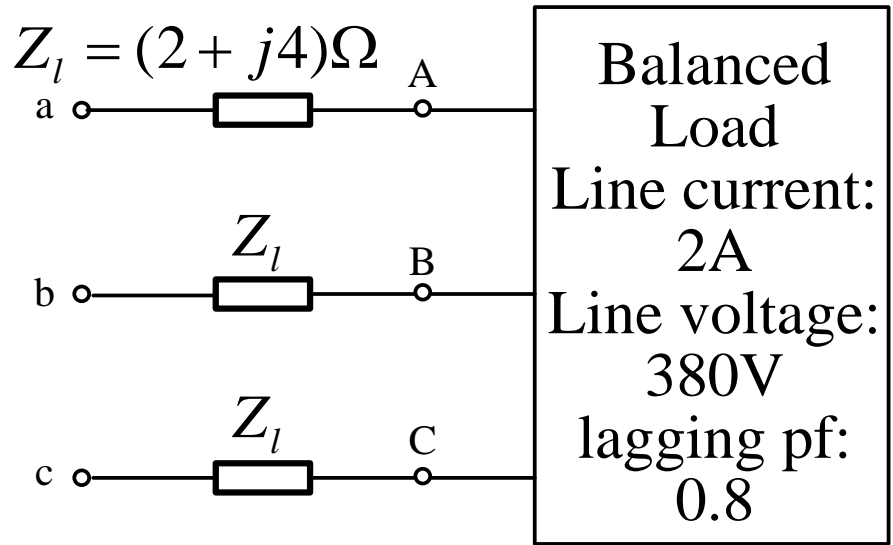
$$\dot{U}_{ab} = \sqrt{3} \dot{U}_{an} \angle 30^\circ$$




1. 将三相电源、负载都化为等值Y—Y接电路；
2. 连接各负载和电源中点，中线上若有阻抗则不计；
3. 画出单相计算电路，求出一相的电压、电流。
4. 根据 Δ 、Y接线（相）电压及线（相）电流之间的关系，求出原电路的电流、电压。
5. 由对称性，得出其它两相的电压、电流。

总结

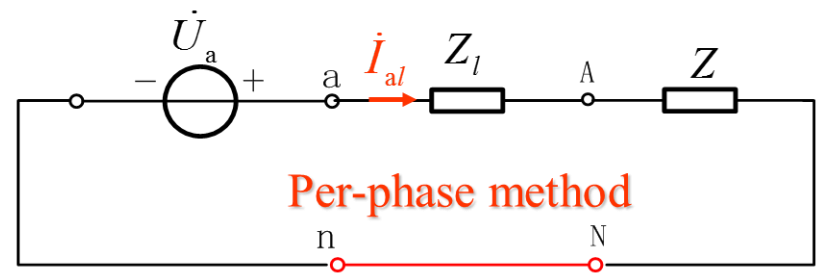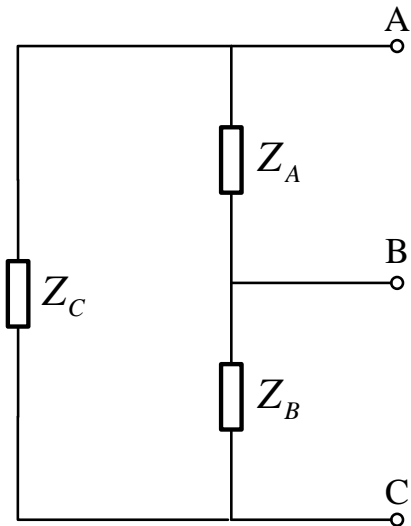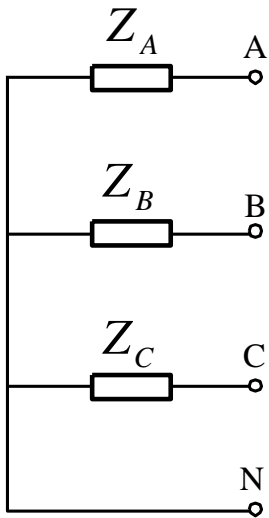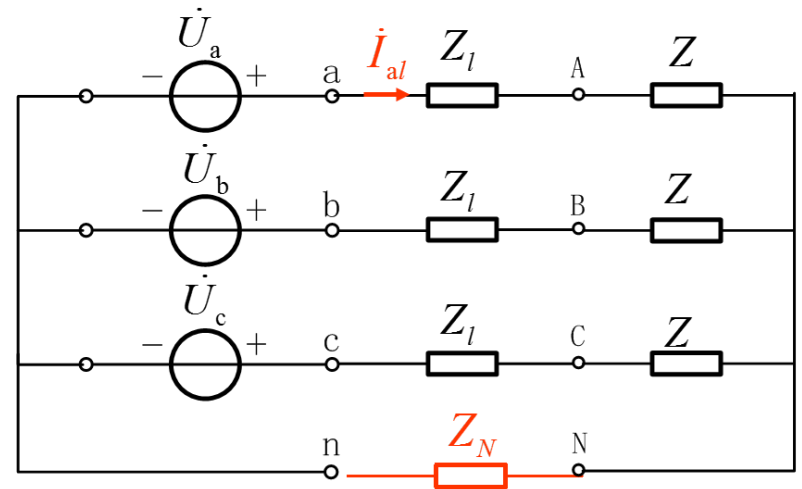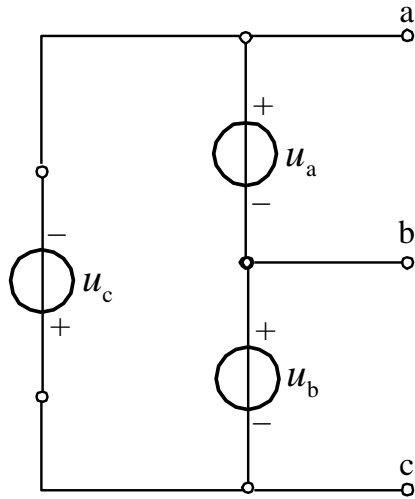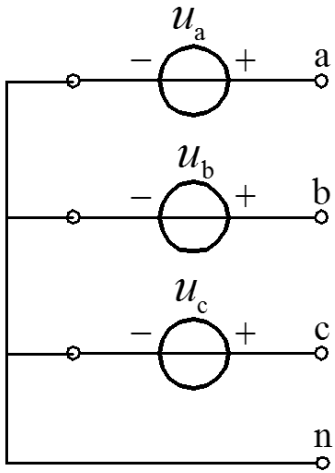

12.4 对称三相电路的功率

1. 计算

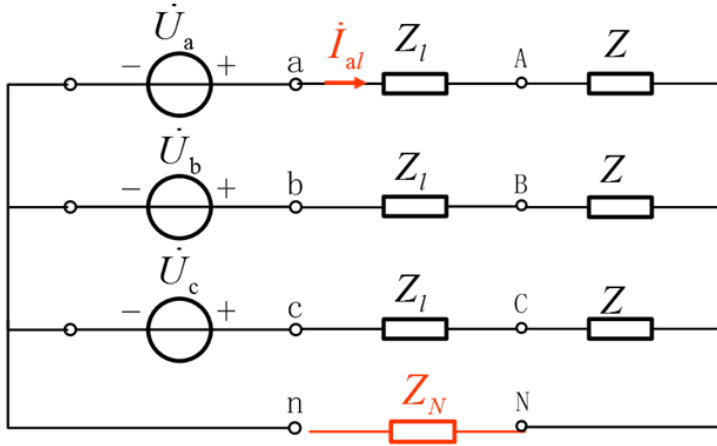

$$p(t) = 3U_p I_p \cos \phi = \text{constant}$$

$$P = 3U_p I_p \cos \phi$$

$$Q = 3U_p I_p \sin \phi$$

$$S = 3U_p I_p$$

$$\tilde{S} = 3U_p I_p \cos \phi + j3U_p I_p \sin \phi = 3\dot{U}_p \dot{I}_p^*$$

$$p(t) = u_{AN} i_A + u_{BN} i_B + u_{CN} i_C$$

$$p(t) = 2U_p I_p \cos(\omega t) \cos(\omega t - \phi)$$

$$+ 2U_p I_p \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(\omega t - \phi - 120^\circ)$$

$$+ 2U_p I_p \cos(\omega t + 120^\circ) \cos(\omega t - \phi + 120^\circ)$$

$$= U_p I_p \left[\begin{aligned} &3 \cos \phi + \cos(2\omega t - \phi) + \\ &\cos(2\omega t - 240^\circ - \phi) + \\ &\cos(2\omega t + 240^\circ - \phi) \end{aligned} \right]$$

$$P = \sqrt{3}U_l I_l \cos \phi$$

$$Q = \sqrt{3}U_l I_l \sin \phi$$


$$S = \sqrt{3}U_l I_l$$

$$\tilde{S} = \sqrt{3}U_l I_l \cos \phi + j\sqrt{3}U_l I_l \sin \phi \neq \sqrt{3}\dot{U}_l \dot{I}_l^*$$

12.4 对称三相电路的功率


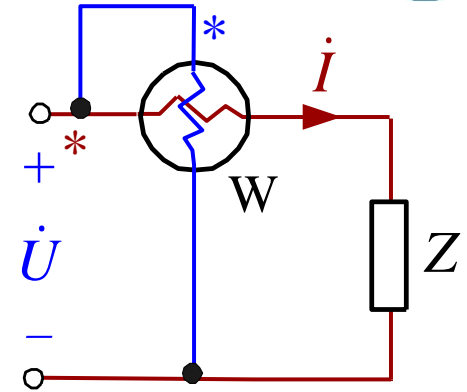
2. 测量

$$P = UI \cos(\dot{U}, \dot{I}) = \operatorname{Re}[\dot{U} \cdot \dot{I}^*]$$



(1) 三瓦特表法

$$P = P_A + P_B + P_C$$

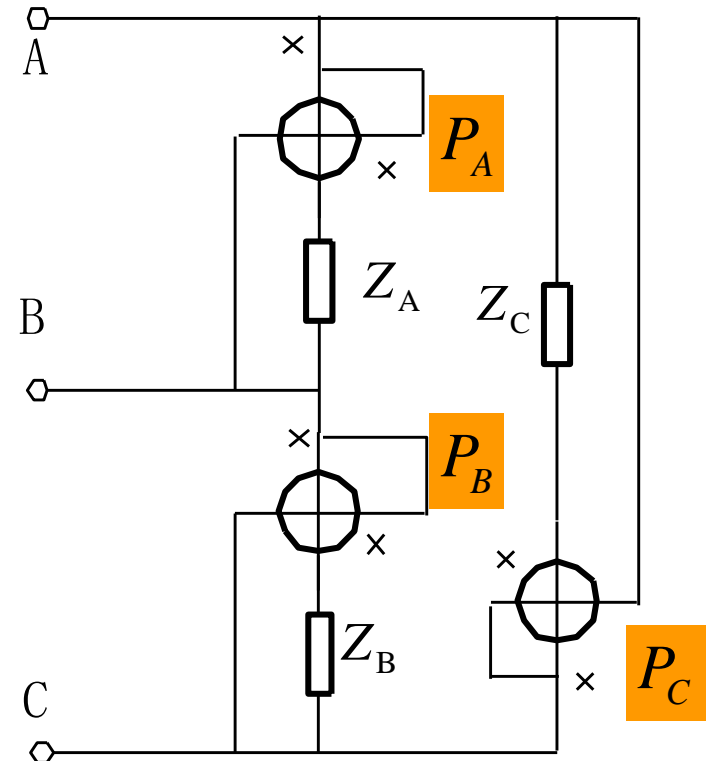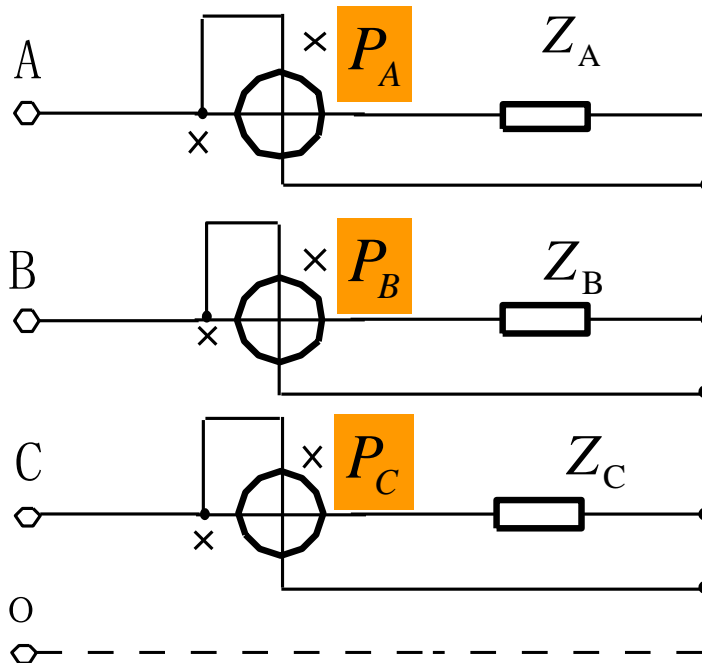


12.4 对称三相电路的功率

2. 测量

$$P = UI \cos(\dot{U}, \dot{I}) = \operatorname{Re}[\dot{U} \cdot \dot{I}^*]$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T u i dt$$

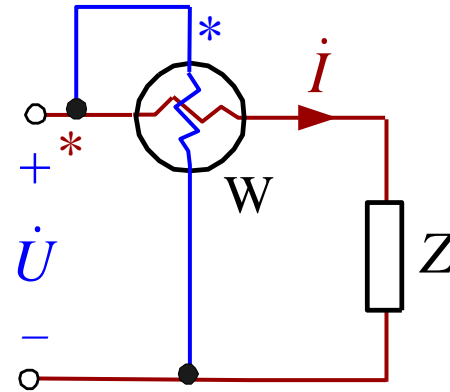

(2) 二瓦特表法


$$P = P_1 + P_2$$

$$p(t) = u_{AN} i_A + u_{BN} i_B + u_{CN} i_C$$

$$= u_{AN} i_A + u_{BN} i_B + u_{CN} (-i_A - i_B)$$

$$= u_{AC} i_A + u_{BC} i_B$$
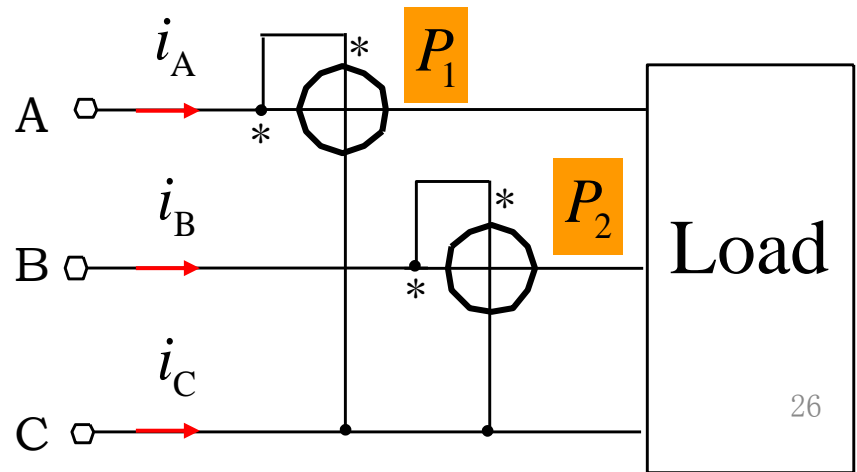
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T (u_{AC} i_A + u_{BC} i_B) dt = P_1 + P_2$$



Practice As shown in Fig. , a balanced source with line voltage 380V supplies a balance motor load which draws 7.5kW at 0.8 pf. Find the line current and the reading of each wattmeter.


$$P = \sqrt{3}U_{AB}I_A \cos \phi$$


$$7500 = \sqrt{3} \times 380 \times I_A \times 0.8$$

$$P_{W1} = \text{Re}[\dot{U}_{AB} \times \dot{I}_A^*]$$

$$P_{W1} = \text{Re}[(380 \angle (\phi + 30^\circ)) \times (I_A \angle 0^\circ)^*] = 380I_A \cos(\phi + 30^\circ)$$

$$P_{W2} = 7500 - P_{W1}$$

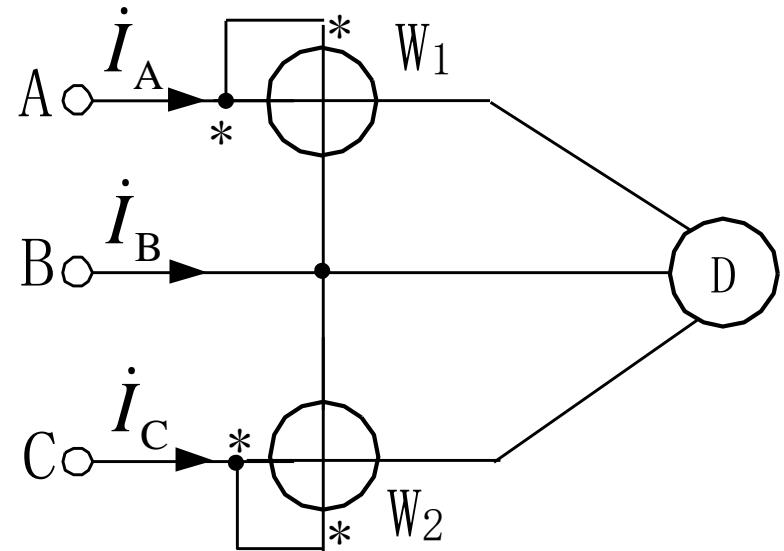

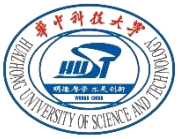

作业

- 12.3节： 12-8
- 12.4节： 12-20
- 12.6节： 12-28
- 综合： 12-34